
 


아날로그와 디지털

 1. 아날로그 신호

- 아날로그 신호 (Analog Signal)


- 시간에 따라 연속적으로(continuous) 변하는 값
- 정해진 범위내에서 어떠한 값으로도 표현가능
- 주로 물리량 표현에 사용 : 전압, 전류, 온도, 습도 등



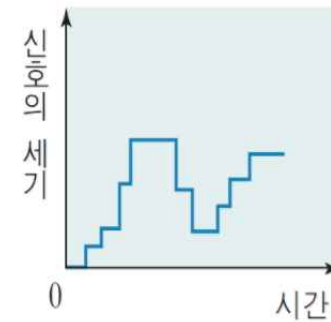2. 디지털 신호

• 디지털 신호 (Digital Signal)


- 시간에 따라 불연속적인(discrete) 값
- 정해진 범위내에서 특정 값으로만 표현가능
- 연속적인 아날로그 값을 디지털로 변환하여 사용
- 장점
 - 처리하기 용이하다.
 - 잡음에 강하다.
 - 시스템 구현이 쉽다.
- 단점
 - 아날로그 신호를 완벽하게 표현할 수 없다. (변환오류가 필연적 발생)



 3. 아날로그 신호의 디지털 변환

- 아날로그 신호의 디지털 변환 회로

- ADC(Analog-to-Digital Conversion : ADC)
 - 물리량을 표시하는 아날로그 전기 신호를 디지털 신호로 변환하는 회로
- DAC(Digital-to-Analog Converter)
 - 디지털 신호를 연속적인 아날로그 신호로 변환하는 회로




3.1 아날로그 신호의 디지털 변환과정

- **Sample & Holding**

- 연속적으로 변화하는 아날로그 신호를 샘플링하여 일정시간동안 유지하는 것.
 - Sampling time


- **Quantization**

- 샘플한 신호를 디지털 데이터로 표현.
 - Resolution

 

3.2 ADC 동작 예시


- Sampling → Quantization → Coding

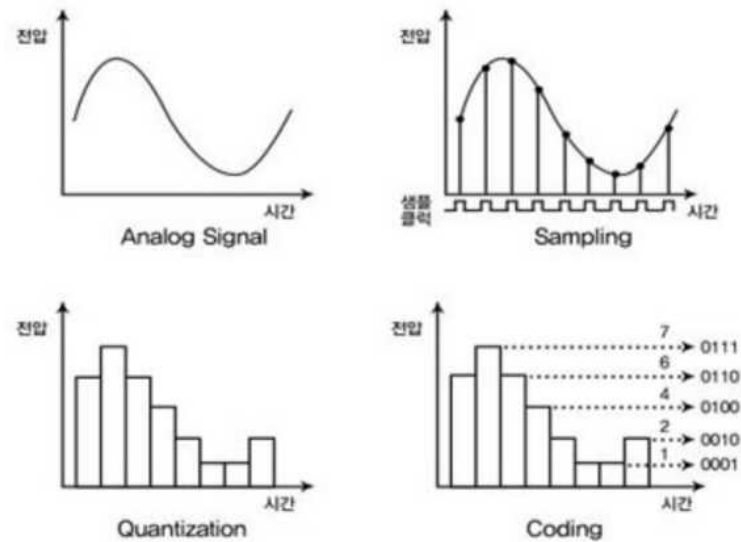

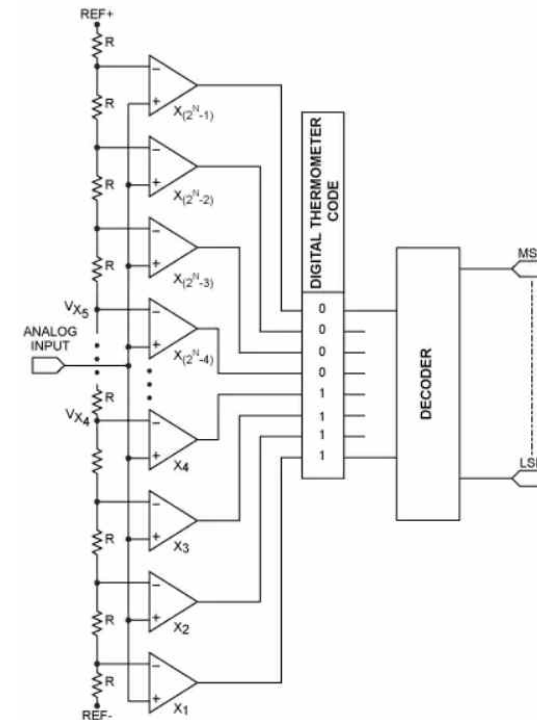3.3 ADC 방법

• Direct-Conversion ADC


- 고속의 비교기(Comparator)와 기준 전압 생성을 위한 전압 분배 회로(Resistive-divider)로 구성하는 ADC.
 - N-bit 변환기 : $2^N - 1$ 개의 비교기 + 2^N 개의 저항을 사용한 전압 분배회로
- 가장 빠른 변환 방법
- 가장 많은 하드웨어 사용
- 높은 전력 소모
- Flash ADC 또는 Parallel ADC 로 알려짐.



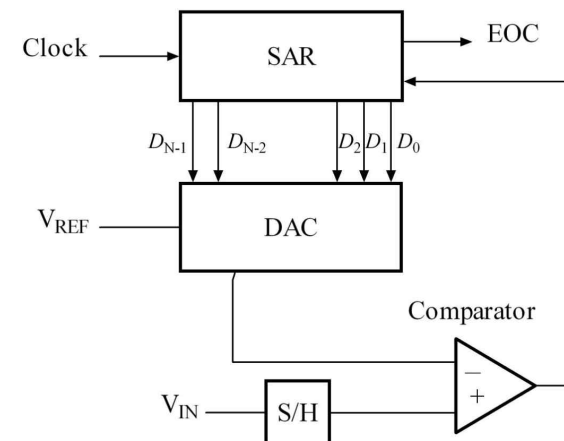3.3 ADC 방법

- **Successive-approximation ADC**


- DAC 와 비교기를 사용하여 MSB부터 LSB까지 추정하면서 변환.
 - EOC : End of Conversion
 - SAR : SA Register
 - S/H : Sample & Holder
- 비교적 간단한 회로
- 긴 변환시간



 3.3 ADC 방법

• Ramp-compare ADC

- Free-running 이진 카운터와 DAC, 비교기로 구성.
 - CTR : Binary Counter
 - DAC : Digital-to-Analog Converter
 - SRG : Shift Register
- 변환 값에 따라 변환 속도 차이가 발생 → 안정적인 변환 주기 확보 어려움.
 - 아날로그 입력 전압이 높으면, 변환 시간 길어지고, 낮으면, 변환시간 짧음.
- Stairstep-Ramp 또는 Counter ADC 로 알려짐.



3.4 ADC 변환 에러

- 양자화 에러 (quantization error)


- 연속적인 아날로그 신호를 유한한 비연속적인 디지털 코드로 양자화하기 때문에 필연적으로 발생.

- 절대 에러 (absolute accuracy)

- 실제 값과 변환 값의 최대 차이값.
- Offset 에러, Gain 에러, Integral/Differential Non-linearity 에러로 표시.

 
3.4.1 Offset 에러

- 첫번째 변환(0x00 에서 0x01) 시, 실제 값과 변환 값 사이의 오차.



 
3.4.2 Gain 에러

- 마지막 변환(0xFE 에서 0xFF) 시, 실제 값과 변환 값 사이의 오차.



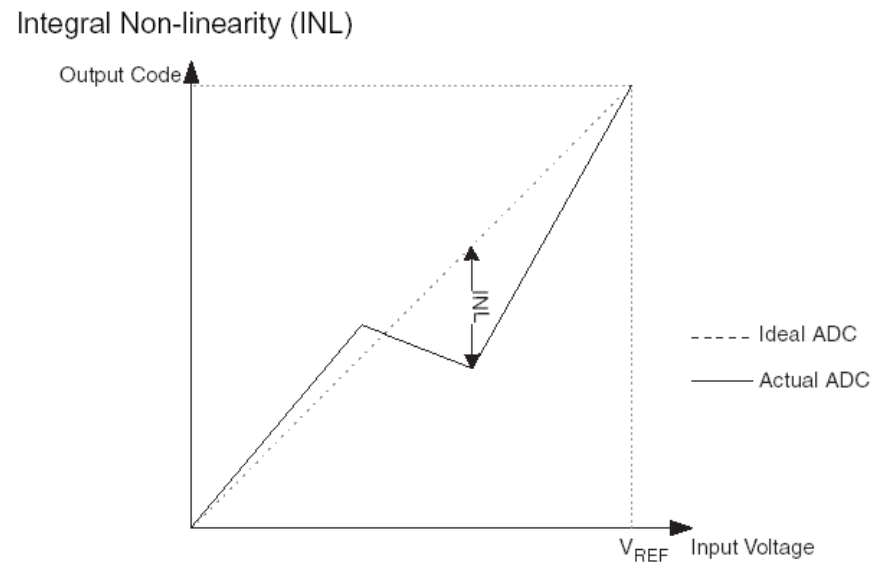3.4.3 INL 에러

- **Integral Non-linearity (INL)**
 - 변환과정에서 발생한 실제 값과 변환 값의 최대 차이값.
 - ADC의 선형성(Linearity) 오류




3.4.4 DNL 에러

- **Differential Non-linearity (DNL)**



- 실제 코드 변환폭과 변환시 발생한 변환폭의 최대 차이값.
 - 변환폭 : 다음 변환까지의 입력신호 변동폭

Differential Non-linearity (DNL)

 

  3.5 ADC 선택 기준



- 변환 속도 (Conversion Speed) : $< 100\mu\text{s}$ (고가)
- 해상도(Resolution) : 8-, 10-, 12-bit 가 일반적
- 출력레벨 : TTL, CMOS
- 안정도 : 온도 변화에 따른 변환 안정성
- 아날로그 입력 범위
- 아날로그 입력 극성(Polarity) : unipolar, bipolar



이진법

 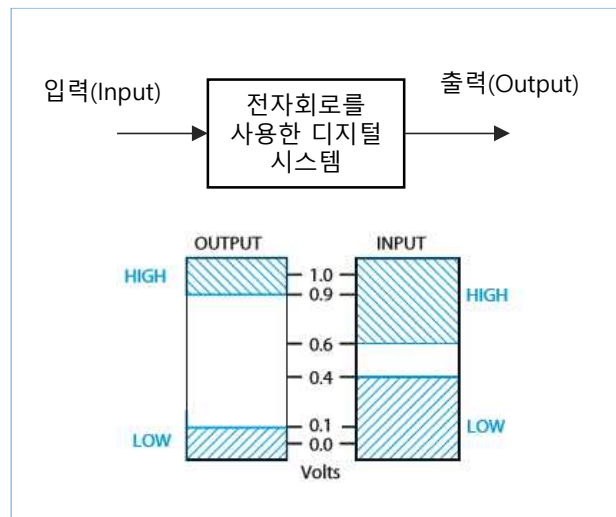1. 바이너리

- 바이너리(Binary) : 2개의 상태(0과 1)로 표현되는 숫자, 이진(二進)
- 2진수(Binary Digit) : 바이너리로 표현되는 숫자.
- 전자회로를 사용한 바이너리 숫자의 표현
 - 전자회로의 전압 값으로 2개의 상태(HIGH, LOW)를 구분



2. 2진법

- 2진법

- 두 개의 숫자(0, 1)만으로 표현되는 수 체계, 즉 2진수로 표현되는 수 체계
 - 밑수(Base, Radix)가 2인 수체계
 - Base 또는 Radix를 밑, 기수, 기저라 함.

$$A_{n-1}A_{n-2}\dots A_1A_0.A_{-1}A_{-2}\dots A_{-m+1}A_{-m}$$

$$A_{n-1}r^{n-1} + A_{n-2}r^{n-2} + \dots + A_1r^1 + A_0r^0 \\ + A_{-1}r^{-1} + A_{-2}r^{-2} + \dots + A_{-m+1}r^{-m+1} + A_{-m}r^{-m}$$

10진수(Decimal) 의 표현


$$724.5 = 7 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1}$$

2진수(Binary) 의 표현

$$(110101.11)_2 = 32 + 16 + 4 + 1 + 0.5 + 0.25 = (53.75)_{10}$$

 2.1 2진 소수점

- 2진 소수점(Binary Point)
 - 2진 분수를 표현하는 기준점
 - 10진 소수점 (Decimal point), 2진 소수점(binary point)
- 단위를 표시하는 콤마(,) 를 사용하지 않음 : 1,000 (x)
- MSB(Most Significant Bit)
 - 2진 숫자로 표현된 값의 최상위 자리의 수(Most Significant Digit: MSD)
- LSB (Least Significant Bit)
 - 2진 숫자로 표현된 값의 최하위 자리의 수



2.2 2진 단위 표시

- 2진 단위 표시

- 국제단위계(SI)를 사용
 - 10진법에서 사용하는 단위체계를 2진법에서 동일하게 사용.
- 10진법과 2진법의 결과값이 정확하게 일치하지 않음
 - 1K는 1,000 이지만, 2진법에서는 1,024에 해당.

$$4K = 2^2 \times 2^{10} = 2^{12} = 4096$$

$$16M = 2^4 \times 2^{20} = 2^{24} = 16,777,216$$

10 ⁿ	접두어	기호	배수	십진수
10 ²⁴	요타 (yotta)	Y	자	1 000 000 000 000 000 000 000 000
10 ²¹	제타 (zetta)	Z	십해	1 000 000 000 000 000 000 000
10 ¹⁸	엑사 (exa)	E	백경	1 000 000 000 000 000 000
10 ¹⁵	페타 (peta)	P	천조	1 000 000 000 000 000
10 ¹²	테라 (tera)	T	조	1 000 000 000 000
10 ⁹	기가 (giga)	G	십억	1 000 000 000
10 ⁶	메가 (mega)	M	백만	1 000 000
10 ³	킬로 (kilo)	k	천	1 000
10 ²	헥토 (hecto)	h	백	100
10 ¹	데카 (deca)	da	십	10
10 ⁰			일	1

2.3 2진법 변환

- 10진수를 2진수로 변환

- 10진수를 '2'로 연속적으로 나누어, 각 단계의 나머지를 취함.
- 2진수로 표시할 경우 상위 비트는 '0' 으로 채움

- 8진, 16진법

- 2진을 구한 후, 3 비트, 또는 4 비트 단위로 묶어서 표현

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 13} \\ 2 \overline{) 6} \cdots 1 \\ 2 \overline{) 3} \cdots 0 \\ 2 \overline{) 1} \cdots 1 \\ 0 \cdots 1 \end{array} \quad \uparrow = 1101$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 13} \\ 2 \overline{) 6} \cdots 1 \\ 2 \overline{) 3} \cdots 0 \\ 2 \overline{) 1} \cdots 1 \\ 0 \cdots 1 \end{array} \quad \uparrow = 1101$$

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 95} \\ 16 \overline{) 5} \cdots F \\ 0 \cdots 5 \end{array} \quad \uparrow = 5F$$

2.4 2진법 연산

- 2진수의 각 자리 수를 더한 후 결과에서 발생하는 나머지는 적고, 올림(carry)은 상위 자리수와 함께 더한다.

Carries:	00000	101100
Augend:	01100	10110
Addend:	+10001	+10111
Sum:	<u>11101</u>	<u>101101</u>

Borrows:	00000	00110		00110
Minuend:	10110	10110	10011	11110
Subtrahend:	-10010	-10011	-11110	-10011
Difference:	<u>00100</u>	<u>00011</u>		<u>-01011</u>

Multiplicand:	1011
Multiplier:	× 101
	<u>1011</u>
	0000
	1011
Product:	<u>110111</u>

```

      1 0 1 1
      -----
1 0 1 ) 1 1 0 1 1 1
      - 1 0 1
      -----
        1 1
        1 1 1 ....모자람
        1 0 1
        -----
          1 0 1
          - 1 0 1
          =====
              0
  
```


3. 8진/16진법

- 전자 계산기에서 2진수를 읽기 쉽게 8진(Octal) 또는 16진수(Hexadecimal) 로 표현
- 프로그램에서의 진법표시
 - 접두어 또는 접미어 사용
 - 2진 : b, b000000000
 - 8진 : 0, 004567
 - 16진 : 0x, 0x89ABCF

Decimal (base 10)	Binary (base 2)	Octal (base 8)	Hexadecimal (base 16)
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

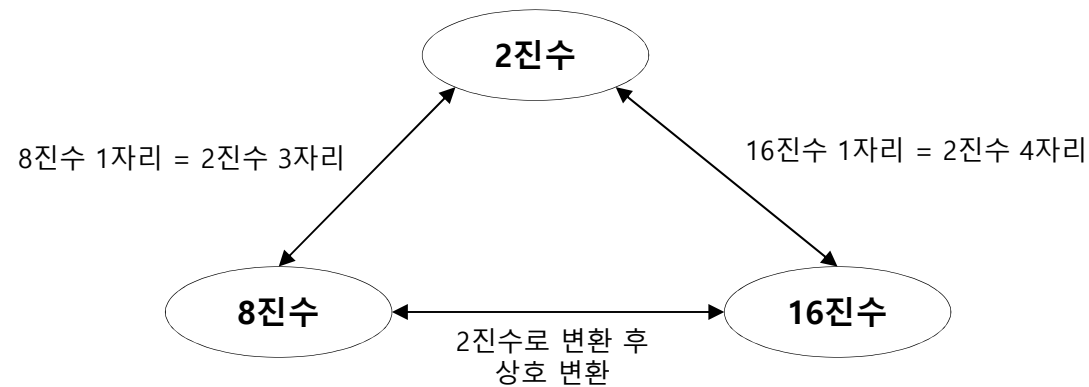3.1 진법 변환

- 2진수를 8진수로 변환 : 2진 3-비트를 8진-1자리 수(0~7)로 변환.
- 2진수를 16진수로 변환 : 2진 4-비트를 16진-1자리 수(0~F)로 변환.
- 8/16진수를 2진수로 변환 : 8/16진수 1자리를 3-/4-비트로 변환
- 8진수를 16진수로 변환 : 8진수를 2진수로 변환후, 16진수로 변환



논리회로 표현

1. 부울 대수

- 부울 대수 (Boolean Algebra)

- 변수 값이 참 또는 거짓, 0 또는 1로 정의되는 대수
- 1847 영국 수학자 George Boole이 정리한 참(0)과 거짓(1)에 대한 수학적 체계.
- 1938 벨 연구소 Shannon에 의해 전기적 스위칭 회로가 불 대수를 사용하여 표현 가능함에 따라 스위칭 대수(Switching Algebra)로 알려짐.

1.1 부울 연산

- 부울 연산(Boolean Operation)

- 부울 대수에서 정의한 연산
- 기본(Basic) 연산과 2차(Secondary) 연산으로 구성

- 기본 연산

- AND (Conjunction) : x, y 가 모두 '1' 일 때, 연산 결과($x \wedge y$)는 '1'
- OR (Disjunction) : x, y 가 모두 '0' 일 때, 연산 결과($x \vee y$)는 '0'
- NOT (Negation) : x 가 '0' 이면, 연산 결과($\neg x$)는 '1', '1' 이면 '0'

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	1

x	$\neg x$
0	1
1	0

$$\begin{aligned}x \wedge y &= xy = \min(x, y) \\x \vee y &= x + y - xy = \max(x, y) \\ \neg x &= 1 - x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x \wedge y &= \neg(\neg x \vee \neg y) \\x \vee y &= \neg(\neg x \wedge \neg y)\end{aligned}$$

1.1 부울 연산

• 2차 연산

- Material Implication : x 가 '1' 이면, 결과는 ' y '를 따르고, x 가 '0' 이면 결과는 '1'.
- Exclusive OR (XOR) : x, y 가 서로 다른 값을 가지면, '1'
- Equivalence : x 와 y 가 같은 값을 가질 때, '1', Exclusive의 보수(XNOR).

$$\begin{aligned}x \rightarrow y &= \neg x \vee y \\x \oplus y &= (x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y) \\x \equiv y &= \neg(x \oplus y)\end{aligned}$$

x	y	$x \rightarrow y$	$x \oplus y$	$x \equiv y$
0	0	1	0	1
1	0	0	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	0	1

1.2 부울 법칙

OR	AND
$X \oplus 0 = X$	$X \cdot 1 = X$
$X + 1 = 1$	$X \cdot 0 = 0$
$X + X = X$	$X \cdot X = X$
$X + \bar{X} = 1$	$X \cdot \bar{X} = 0$
$\bar{\bar{X}} = X$	

X AND Y

$X + Y = Y + X$	$XY = YX$
$X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$	$X(YZ) = (XY)Z$
$X(Y + Z) = XY + XZ$	$X + YZ = (X + Y)(X + Z)$
$\overline{X + Y} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$	$\overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$

1.2.1 드 모르강의 법칙

- De Morgan's Law

- 논리 곱, 논리 합, 부정 연산간의 관계를 정리한 법칙

논리기호를 사용한 표현

$$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$



$$\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

집합기호를 사용한 표현

$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

벤 다이어그램을 사용한 표현

  

논리회로를 사용한 표현

$$\overline{(A + B)} = \bar{A} * \bar{B}$$

$$\overline{(A * B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

1.3 부울 방정식

- 부울 방정식(Boolean Equation)

- 입력 변수와 출력 변수의 관계를 부울 연산으로 표현한 방정식
 - 바이너리 변수와 논리 연산자를 사용한 표현
- 부울 표현(Boolean Expression), 부울 함수(Boolean Function)와 혼용.

입력 변수 : X, Y, Z
출력 변수 : F

$$F = \overline{X}YZ + \overline{X}Y\overline{Z} + XZ$$

2. 진리표

- 진리표(Truth Table)

- 논리 변수 값들의 조합과 각 변수 값 조합에 대한 논리연산 결과 값을 정의한 표







AND			OR			NOT	
X	Y	$Z = X \cdot Y$	X	Y	$Z = X + Y$	X	$Z = \bar{X}$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		

3. 논리 게이트

- 논리 게이트(Logic Gate)


- 기본 부울 연산을 구현한 전자회로

- 트랜지스터를 사용한 집적회로 형태로 구현
 - 그래픽 심볼로 표시

      


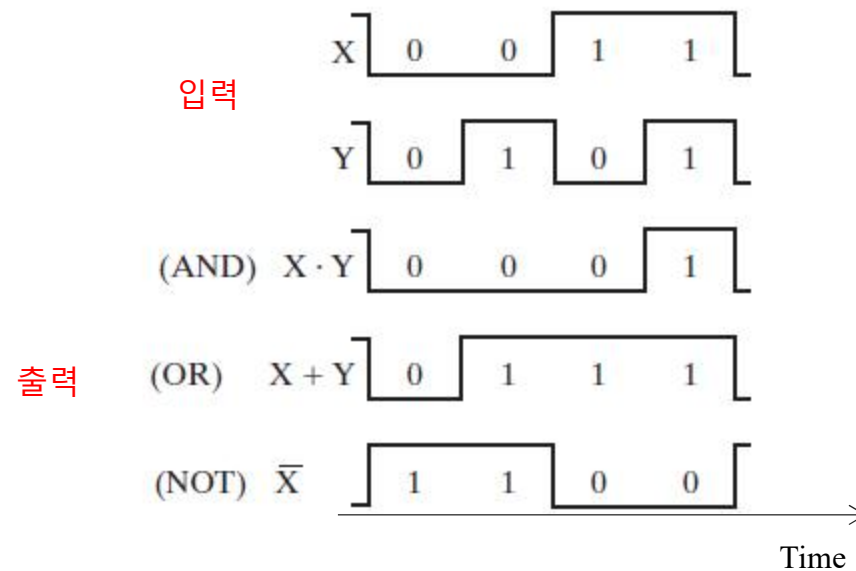
3.1 타이밍 다이어그램

- 시간에 따른 입력 신호와 출력신호의 변화를 보여주는 그래프
 - 가로축 : 시간
 - 세로축 : 입력 출력 신호의 전압/전류 파형(Waveform)



 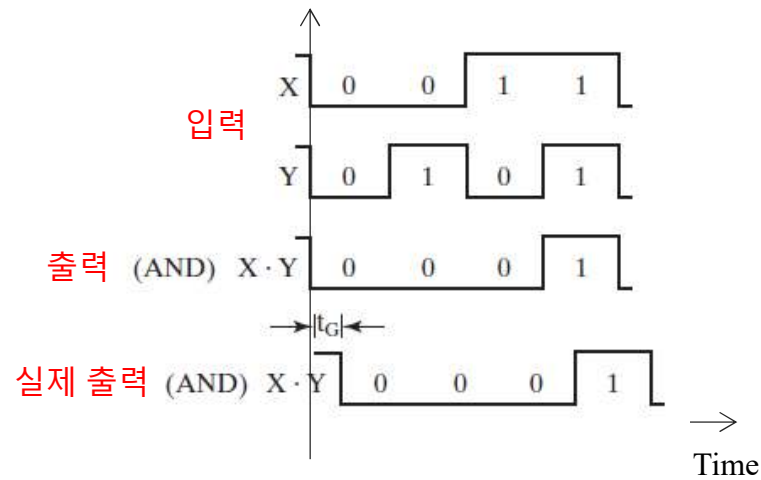3.2 전파 지연

- 입력신호 변화에 따른 출력신호의 변화가 발생하는 시간차이
 - 게이트 지연(Gate Delay) 또는 전파 지연(Propagation Delay)라고 함.
 - 논리회로의 처리 시간지연



4. 논리 회로 표현

- 논리 회로



- 논리 회로 구성요소들과 그들간의 상호 연결 관계를 표현한 회로
 - 논리회로 구성요소 : 조합회로, 순차회로

- 논리 회로 표현방법

- Boolean Equation : 논리회로를 부울 방정식으로 표현
- Schematic : 논리 회로 구성요소들을 그래픽 심볼을 사용하여 표현한 논리회로
- HDL Description : 논리 회로 구성요소들을 하드웨어 기술언어(HDL : Hardware Description Language)를 사용하여 표현한 논리회로.

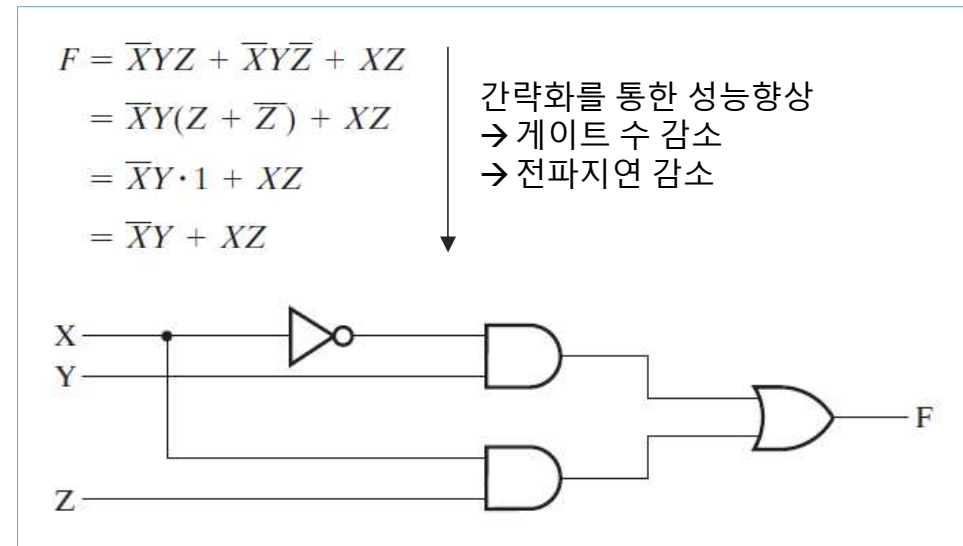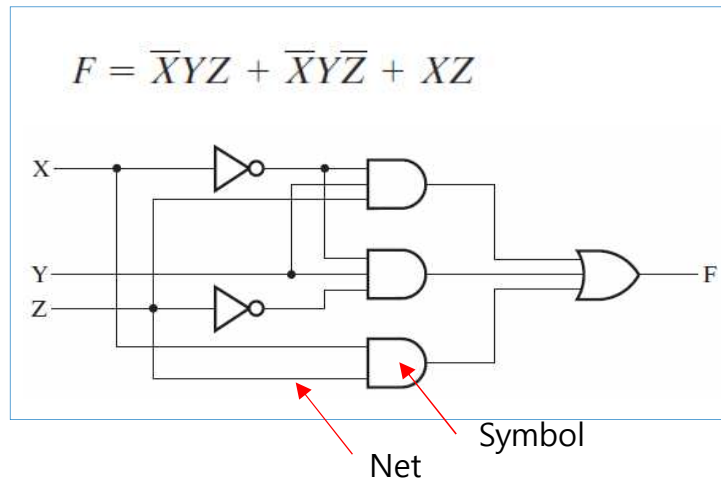4.1 논리회로의 Schematic 표현

- 논리 회로를 논리 게이트 심볼들과 상호 연결 관계로 표현
 - 상호 연결 관계 : Netlist



4.2 논리회로의 HDL 표현

- HDL(Hardware Description Language)

- 논리회로를 텍스트를 사용하여 표현
- 대표적 HDL : VHDL, Verilog HDL

- HDL을 사용한 논리회로 표현

- 구조적 기술(Structural Description) : 논리 회로 동작을 하드웨어 컴포넌트와 그 연결방법을 기술.
- 동작 기술(Behavioral Description) : 논리 회로 동작을 동작중심으로 추상적으로 기술.
- 데이터 흐름 기술(Dataflow Description) : 데이터 흐름 중심으로 기술


```
entity andgate is
    Port( A : in  std_logic;
          B : in  std_logic;
          Y : out std_logic
        );
end andgate;

architecture Behavioral of andgate is
begin
    Y<= A and B ;
end Behavioral;
```

HDL Description

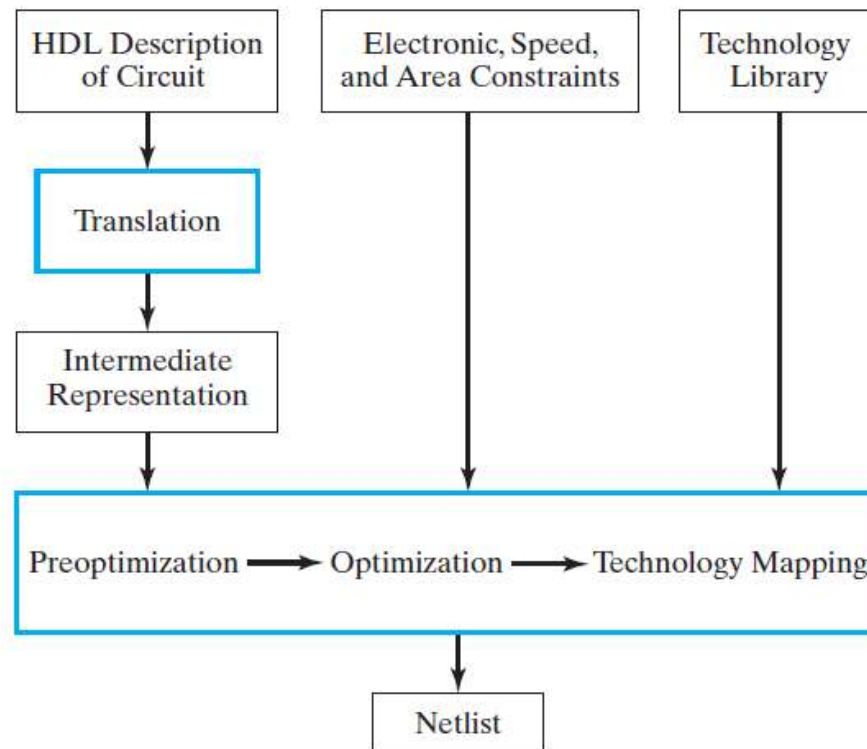4.3 HDL-to-Logic 절차

- HDL에서 로직회로로 변환하는 절차 : 논리회로 합성(Synthesis)



5. 논리회로 간략화


- 논리회로 간략화
 - 로직 게이트 수 감소
 - 전파지연 감소
- 간략화 방법
 - 부울대수를 사용한 간략화
 - Karnaugh Map을 사용한 간략화
 - 입력 변수가 4개 이하인 경우, 적용 용이
 - Quine-MaCluskey 알고리즘
 - 입력/출력변수의 개수에 제한
 - ECAD Tool을 사용한 간략화
 - ESPRESSO 알고리즘

5.1 Karnaugh Map

- 카르노 맵 (Karnaugh Maps)

- 진리표의 2차원적 표현방법.
- 논리 표현식을 맵 형태로 표현한 후, 상호 연관관계를 패턴으로 분석하여 논리를 단순화해 나가는 방법

2-input K-map

 


$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB$$

$$F = \overline{A} + B$$

5.2 Karnaugh Map을 사용한 최적화

- 3-input/4-input 카르노 맵 적용 사례


3-input K-map

 

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$$

$$F = \overline{A} + \overline{B}$$

4-input K-map

 

$$G(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}D + \overline{B}C + CD + A\overline{B}\overline{D}$$

$$G = \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C} + CD$$

기본 조합 회로

1. 조합 회로 개요



- 조합 회로(Combinational Circuit)
 - 논리 게이트의 조합으로 이루어진 회로
- 조합회로 특성
 - 입력신호의 변화가 일정한 시간지연 후에 출력에 그대로 반영된다.
 - Transparent Circuit
 - 기억소자가 없다.
- 대표적 조합회로
 - 멀티 플렉서(Multiplexer)
 - 인코더/디코더(Encoder/Decoder)
 - 반-가산기/전-가산기(Half/Full Adder)
 - 버퍼(Buffer)

2. 멀티플렉서

- 멀티 플렉서(Multiplexer)

- N 개의 입력신호 중 1개만을 선택해서 출력.

S	I ₀	I ₁	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

  

3. 인코더

- 인코더(Encoder)

- 입력 신호를 2진 값으로 변환하는 회로.
 - $2n$ 개의 입력 신호중 활성화된 1개의 신호의 위치를 n -bit로 표현
- 4-to-2 인코더 : 4개의 입력을 2-비트로 출력


- Priority Encoder

- n -개의 입력신호중 최상위 비트의 위치를 2진 값으로 표현

Validity Bit

Inputs				Outputs		
D_3	D_2	D_1	D_0	A_1	A_0	V
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

4-Input Priority Encoder의 진리표

 



4. 디코더

• 디코더 (Decoder)

- 2진 값을 해석해서, 하나의 출력신호만을 활성화시키는 회로
- 입력이 n-bit 라고 할 때, 출력은 2^n 개가 된다.
 - 2-to-4, 3-to-8 디코더


A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

2-to-4 Decoder

  

 4.1 7-Segment 디코더

- 이진값을 7개의 LED가 배치된 장치에 십진수로 표현할 수 있도록 이진값을 디코딩하는 회로



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1 7-Segment 디코더

BCD Input				Seven-Segment Decoder						
A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
All other inputs				0	0	0	0	0	0	0

$$a = \overline{A}C + \overline{A}BD + \overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}$$

$$b = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}CD + A\overline{B}\overline{C}$$

$$c = \overline{A}B + \overline{A}D + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}$$

$$d = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}D$$

$$e = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$f = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}$$

$$g = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$$

5. 버퍼

- 버퍼

- 입출력 로직 값의 변화가 없음.


- 버퍼 용도

- 구동전류의 증폭


- 게이트의 출력전류가 다른 게이트를 구동할 전류보다 부족할 경우 사용.

- 논리회로의 Fan-out 보다 많은 논리회로를 구동하고자 할 경우 사용.

- 전압레벨의 변경 : 3V에서 5V, 5V에서 3V로 변환.

 

Input	Output
0	0
1	1

 

5.1 3-State 버퍼

- 3-state 버퍼

- 0, 1, High-impedance 등 3가지 상태를 허용하는 버퍼.
- 버스와 같이 신호선을 공유할 때 신호의 충돌을 피하는 수단으로 사용.

- 3-state 버퍼 상태


- 연결 상태(Close) : 로직 값 '0' 또는 '1'을 전달할 수 있는 상태
- 단선 상태(Open) : High-Impedance (High-Z) 상태

- High-impedance


- Z 라고 표시하며, 전기적으로 절연된 상태를 의미.
- 신호선이 연결되지 않아 신호가 없는 Floating 상태.

EN	IN	OUT
0	X	Hi-Z
1	0	0
1	1	1

Truth Table

 


Logic Symbol

 

 
5.2 Schmitt-Trigger 버퍼

- Schmitt-trigger 버퍼


- 히스테리시스(Hysteresis) 함수를 사용한 버퍼
 - 로직 레벨의 문턱값(Threshold)이 2개인 버퍼
- 주로 신호에서 잡음을 제거할 목적으로 사용
 - 스위치의 debouncing 회로에 사용.



Schmitt Trigger Buffer 심볼

 

히스테리시스 함수

 

Schmitt Trigger Buffer 적용 결과 (B)

가산기

1. 가산기 개요

- 가산기(Adder)

- 2 개의 피연산자(Operand)를 더하는 회로

- 가산기 유형

- 반-가산기 (Half-Adder) : 2개의 1-비트 피연산자를 더하는 회로

- 전-가산기 (Full-Adder) : 2개의 1-비트 피연산자와 캐리를 더하는 회로

- N-비트 가산기 : 2개의 N-비트 피연산자를 더하는 회로

1.1 반-가산기

- 2 개의 1-비트 피연산자만을 더하는 조합회로
 - 입력 신호 : 2개의 1-비트 피연산자 (X, Y)
 - 출력 신호 : 2개의 1-비트 결과
 - S(sum) : 합
 - C(carry) : 올림


Inputs		Outputs	
X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Truth Table

$$S = \overline{X}Y + X\overline{Y} = X \oplus Y$$

$$C = XY$$

Boolean Equation

 

Logic Diagram(Schematic)

1.2 전-가산기

- 2 개의 1-비트 피연산자와 Carry를 더하는 조합회로
 - 입력 신호 : 2개의 1-비트 피연산자(X, Y) + 1-비트 Carry(Z)
 - 출력 신호 : 2개의 1-비트 결과
 - S(sum) : 합
 - C(carry) : 올림


Inputs			Outputs	
X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Truth Table

$$S = \overline{X}\overline{Y}Z + \overline{X}Y\overline{Z} + X\overline{Y}\overline{Z} + XYZ$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

Boolean Equation

 


Logic Diagram(Schematic)

2. n-bit 가산기

- 2개의 n-비트 데이터를 더하는 회로
 - N개의 전-가산기를 연결하여 구성
- Carry 전파 지연을 단축시키기 위한 가산기 구조개선
 - Ripple Carry Adder (RCA)
 - Carry Look-ahead Adder(CLA)
 - Carry Select Adder (CSL) :
 - Carry Save Adder (CSA) :
 - Carry Skip Adder (CSK) :

 2.1 Ripple Carry Adder (RCA)



- 2개의 n-비트 데이터를 더하는 회로
- n-bit Ripple Carry Adder (RCA)
 - N개의 전-가산기를 연결하여 구성
 - 가장 단순한 n-bit 가산기
 - Carry 전파 지연 문제 발생



4-bit Ripple Carry Adder ($S = A + B$)


2.2 Carry Look-ahead Adder (CLA)

- 별도 회로를 사용하여 Carry 계산.

 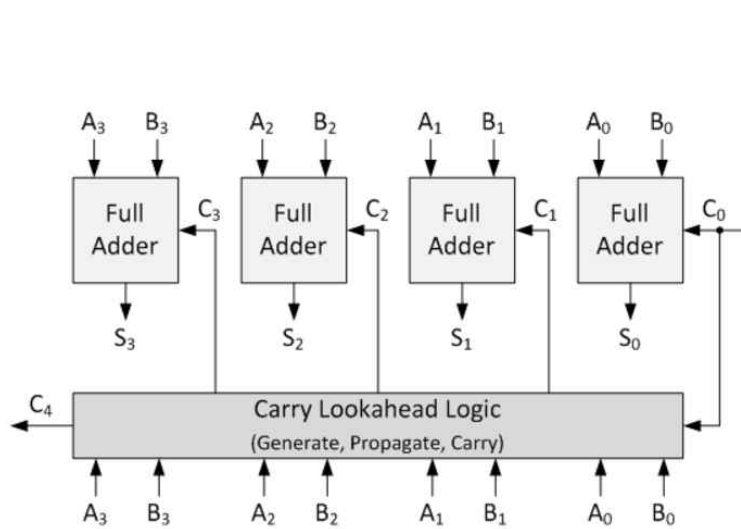

 
2.3 Carry Select Adder (CSL)

- Carry가 '0' 또는 '1' 일 경우를 모두 고려해서 덧셈을 실시한 후에 Carry 값에 따라 최종 선택.
 - 가산기 하드웨어 2배와 멀티플렉서 비용 필요



 
2.4 Carry Save Adder (CSA)

- Carry를 상위 자릿수에 전파하지 않고, 자체 저장.
 - 단일 덧셈보다, 누적 덧셈(Accumulative Addition)에 유리
 - Multiple-operands adder



 2.5 Carry Skip Adder (CSK)

- 덧셈을 몇 개의 블록으로 나눈 후, 블록 단위로 carry 를 처리
 - Carry Bypass Adder



$$P_i(\text{propagation}) \quad P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i(\text{generation}) \quad G_i = A_i \bullet B_i$$

2.6 오버플로우 검사

- 오버 플로우(Overflow)


- 덧셈 결과 값이 결과 값 저장 범위를 초과하는 경우
 - 예) 덧셈 결과 값을 4-bit로 표현하는 경우, 결과 값이 15를 초과하는 경우, 오버 플로우가 발생.

- 오버 플로우는 결과 값을 잘못 저장한 에러상태

- 오버 플로우 발생을 감지하여 플래그(Flag)로 표시

- 오버 플로우 감지방법

 
- 덧셈 결과 MSB에서 발생하는 Carry와 이전 자릿수에서 발생하는 Carry를 XOR



 3. 덧셈-뺄셈기

- 2의 보수(2's Complement)를 사용한 덧셈-뺄셈기
 - 뺄셈기 구현 : 음수를 2의 보수로 표현 후 더함.


$$A - B = A + (B \text{의 } 2\text{'s Complement})$$



조합회로 설계


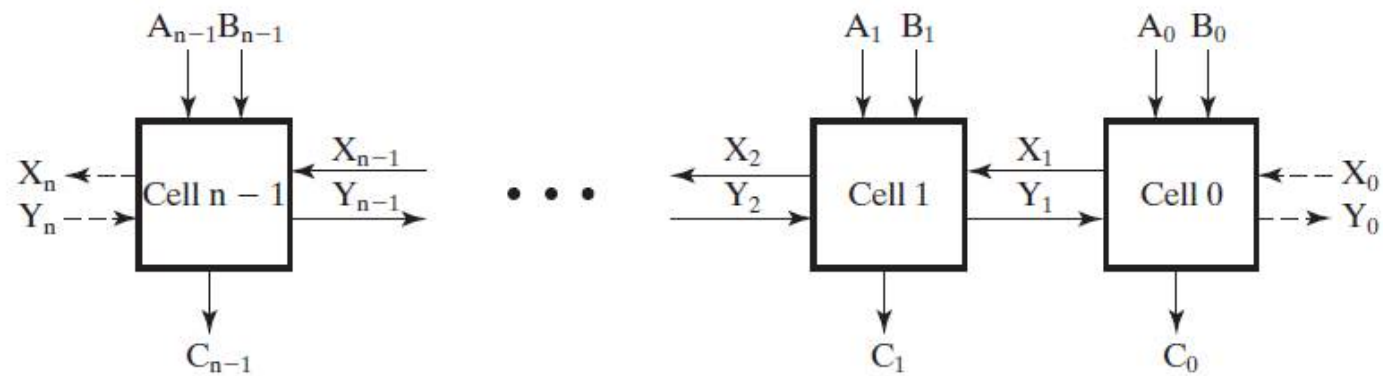
1. 조합회로의 연결

- 단위 조합회로를 연속적으로 연결하여 특정 작업을 수행할 수 있는 회로를 생성
 - Cell 0의 출력은 다음 조합회로 Cell 1의 입력으로 사용.




  1.1 Fan-In


- 로직 게이트의 Fan-In : 로직 게이트의 입력 수
 - Fan-in 의 수가 증가하면 전파 지연이 증가한다.




Fan-In = 1

 

Fan-In = 2

 

Fan-In = 4

 


Fan-In 이 4인 2개의 NAND
게이트로 7-inpt NAND 구현

 1.2 Fan-Out

- 로직 게이트의 Fan-Out

- 로직 게이트의 출력이 구동할 수 있는 로직 게이트의 입력 수
- Load-driving capability



2. 조합 회로 설계 절차


- 조합회로 설계 순서

- 회의 동작 정의 : 사양서 작성
- 회로의 동작을 부울 방정식이나 진리표로 표현
- 논리 회로 최적화 기술을 적용하여 회로 간략화
- 기능 검증
 - ECAD 도구를 사용한 논리 시뮬레이션
 - 논리회로의 타이밍 정보를 사용한 타이밍 분석
- 사용가능한 구현기술로 매핑하여 구현
 - 표준 상용 논리 IC 를 사용한 구현
 - FPGA(Field Programmable Gate Array)
 - 주문형 반도체로 구현

 2. 조합 회로 설계 절차

• 조합회로 동작 속도 계산

- 회로의 시간지연을 고려하여 회로의 Critical Path를 탐색
 - Critical Path : 전파지연의 합이 최대인 경로
- 회로의 성능을 예측가능
 - 예상 동작 주파수 = $1/(\text{최대 전파지연의 합})$



XOR의 전파지연 = 20ns
AND의 전파지연 = 10ns
OR의 전파지연 = 12ns 라 가정하면,

Critical Path = Path-2
Max. 전파지연의 합 = $20 + 10 + 12\text{ns} = 42\text{ns}$
예상 동작 주파수 = $1/42\text{ GHz} = 0.024\text{ GHz} = 24\text{Mhz}$

end